
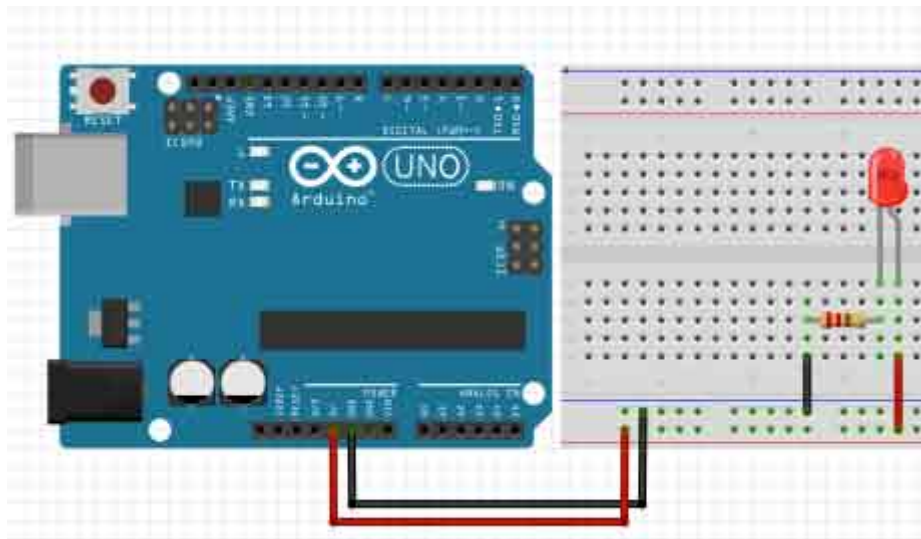


Posição do resistor

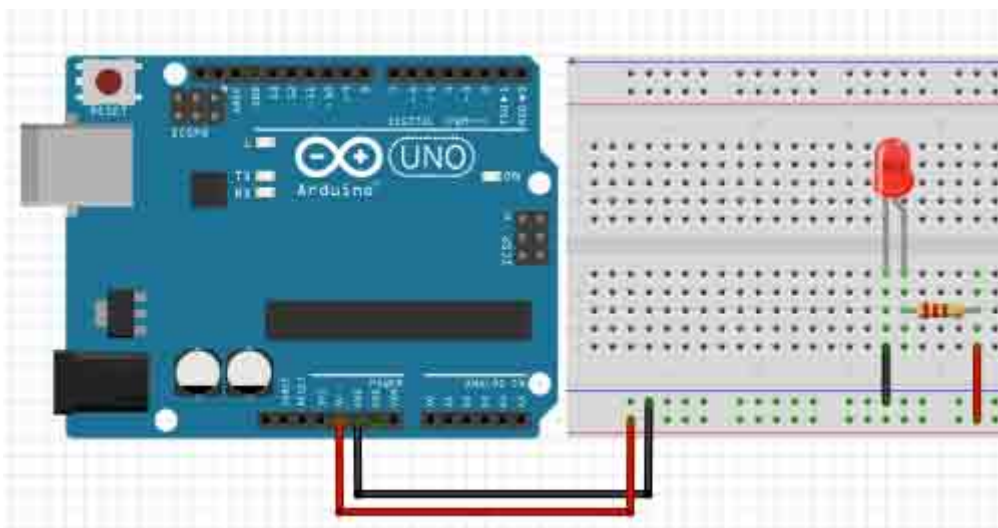No capítulo anterior, o instrutor adiciona um resistor para a perna negativa do LED:



No entanto se colocarmos o resistor para a perna positiva teremos o mesmo resultado:



Por quê?

Você pode ver a opinião do instrutor ao clicar no botão abaixo.



Opinião do instrutor

A posição dos resistores não tem influência, pois a maior tensão recai sobre a maior resistência (nesse caso a do resistor). Dessa maneira, nós podemos medir a queda de tensão em cima do resistor antes ou depois do LED que encontraremos o mesmo valor.